



Cadence 전자회로설계해석 PCB Artwork 실무 프로젝트

반도체 설계교육


숭실대학교 전자공학과

한정호

INDEX

1. Elevator Circuit BLOCK DIAGRAM
2. 동작 요구 사항
3. Circuit Design & Simulation
4. PCB Layout
5. Product
6. Test Point

Elevator Circuit BLOCK DIAGRAM

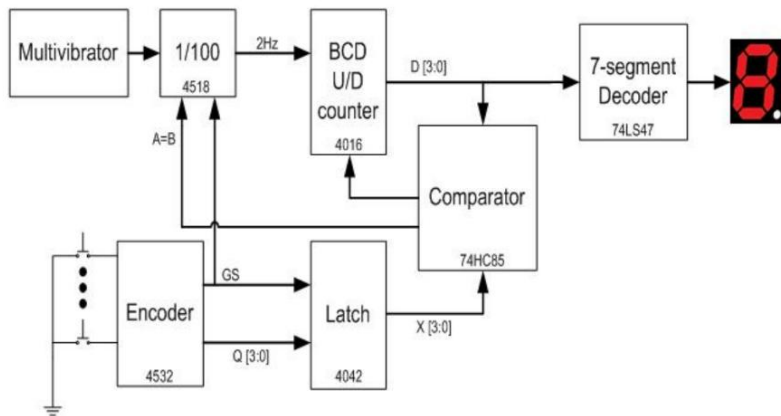

*Encoder & Switch

- Switch입력 받아 4bit Data "Q[3:0]" 생성
- Latch 동작 신호 "GS" 출력

*Latch - Q[3:0] -> X[3:0]으로 저장 후 유지

*Multivibrator - Pulse Signal 생성

*1/100분주기 - Pulse Signal Freq -> 2Hz 설정.

*Comparator - Latch의 X[3:0]과 Counter의 D[3:0]비교

*BCD U/D Counter


- Comparator의 지시에 따라 동작함.
- D[3:0] = 현재 엘리베이터의 층

*7-Segment Decoder - D[3:0]을 시각적으로 표현함.

동작 요구 사항[1]

- 가. VR1을 조정하여 TP1에서 100[Hz]의 주파수 나오게 하시오.
- 나. TP1과 TP2를 측정하여 파형을 답안지에 그리시오.
- 다. Reset SW를 누르면 FND에 “1”이 표시되게 하시오.
- 라. 1층~9층을 운행하는 엘리베이터로 현재 층은 LED와 FND에 표시되게 하시오.
- 마. 운행하고자 하는 층을 SW1~SW9로 선택하면 현재 층에서 0.5[s]의 속도로 선택한 층까지 이동하게 하시오.
- 사. FND에 표시된 층보다 선택한 층이 높을 경우 Up Counter을 하며, 선택한 층이 낮을 경우는 Down Counter를 하게 하시오.

Multivibrator Circuit

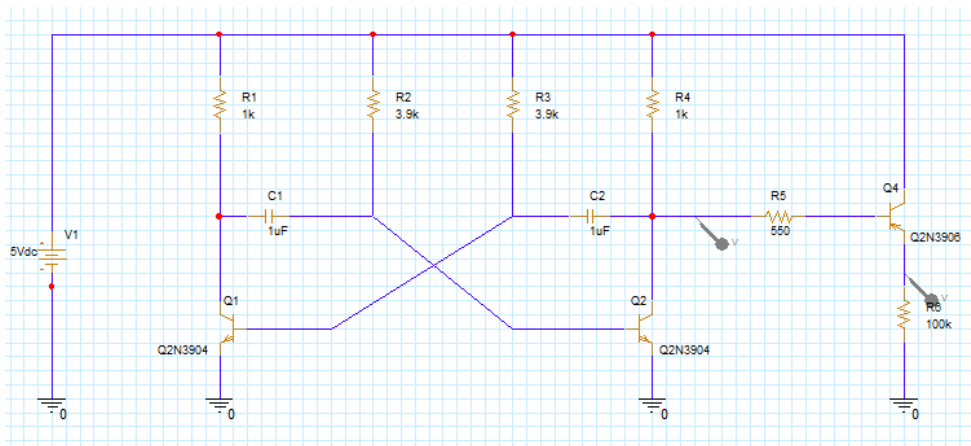


*예상 동작

1. Q1 On $\rightarrow V_{c1} = 0V$
2. C1 전압강하 전달
3. $V_{b2} = 0V \rightarrow Q2$ off
4. C1 충전
5. $V_{b2} > V_{th} \rightarrow Q2$ On
6. Q2 On $\rightarrow V_{c2} = 2V$
7. C2 전압강하 전달
8. $V_{b1} = 0V \rightarrow Q1$ off
9. 1~8 반복.


* Q1, Q2, R1~R4, C1, C2 : 주기적인 사각파 신호 생성

*Q4, R5, R6 : 입력 신호 받아 반전 후 출력.

Multivibrator Simulation

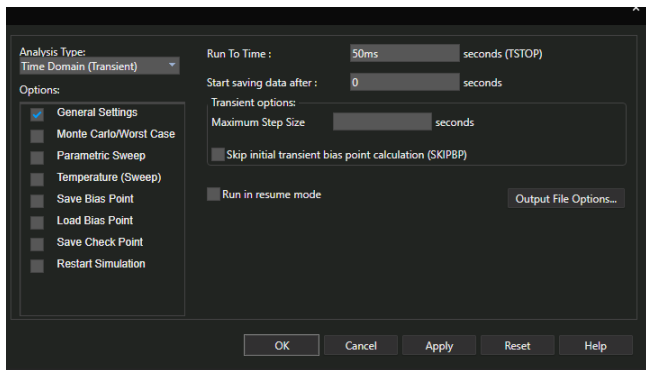

 
*Transient Analysis 진행
- Run To Time : 50ms



* $V(Q2:c)$: 0V / 5V의 On/ Off 반복


* $V(Q4:e)$: 반전 출력, C2로 인해 충, 방전 파형 나타남

Elevator Control System Circuit

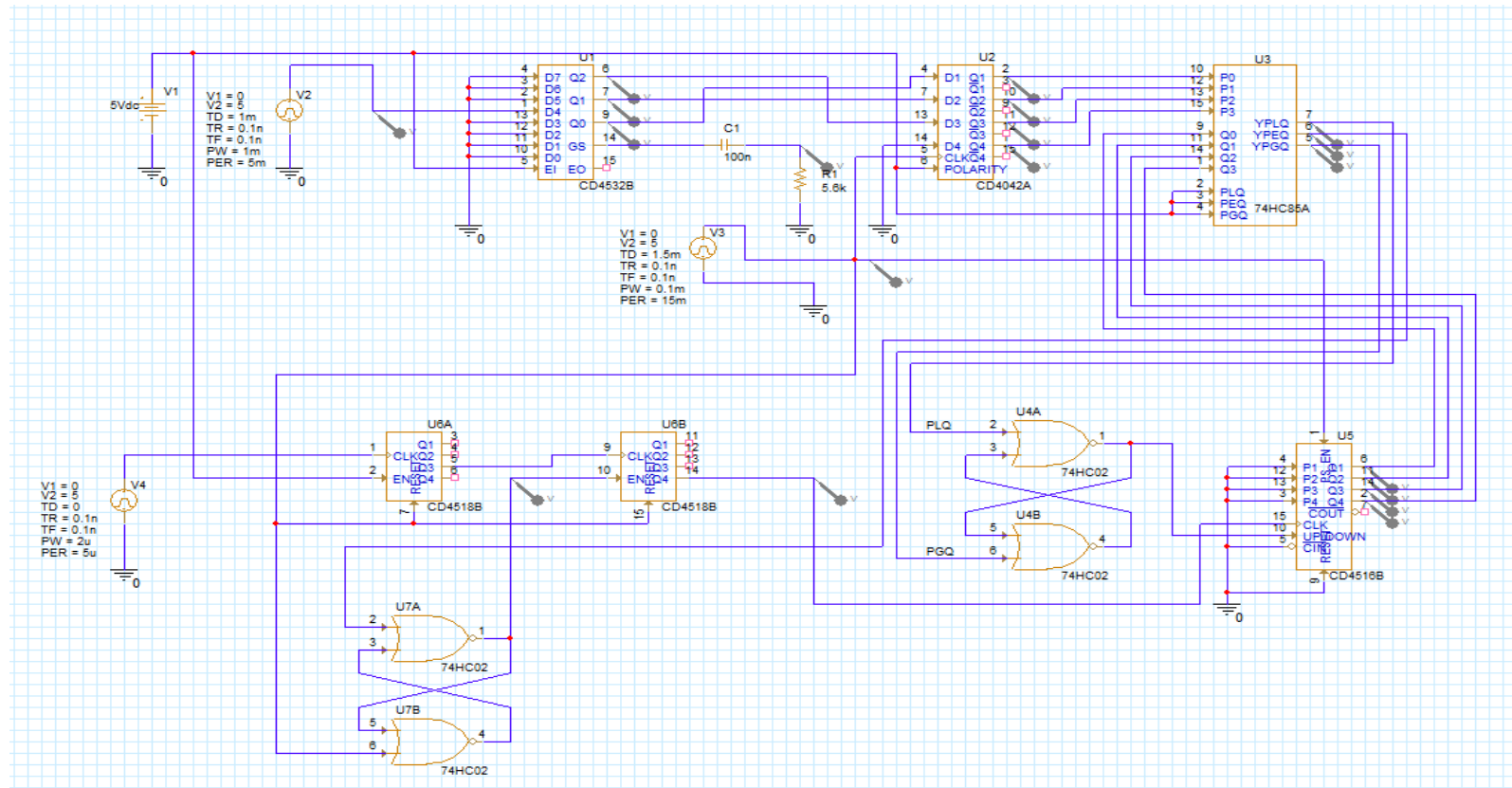


Elevator Control System Circuit

*Encoder

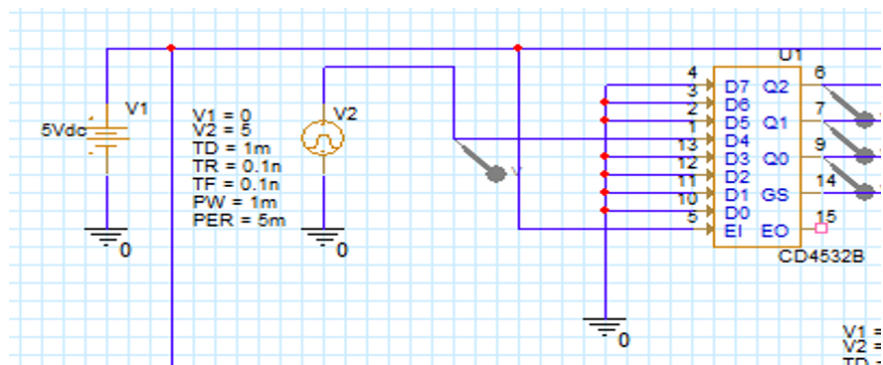


*SR Latch

 

입력		출력
S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ 불변
0	1	0
1	0	1
1	1	부정


Elevator Control System Circuit

*Encoder & Latch

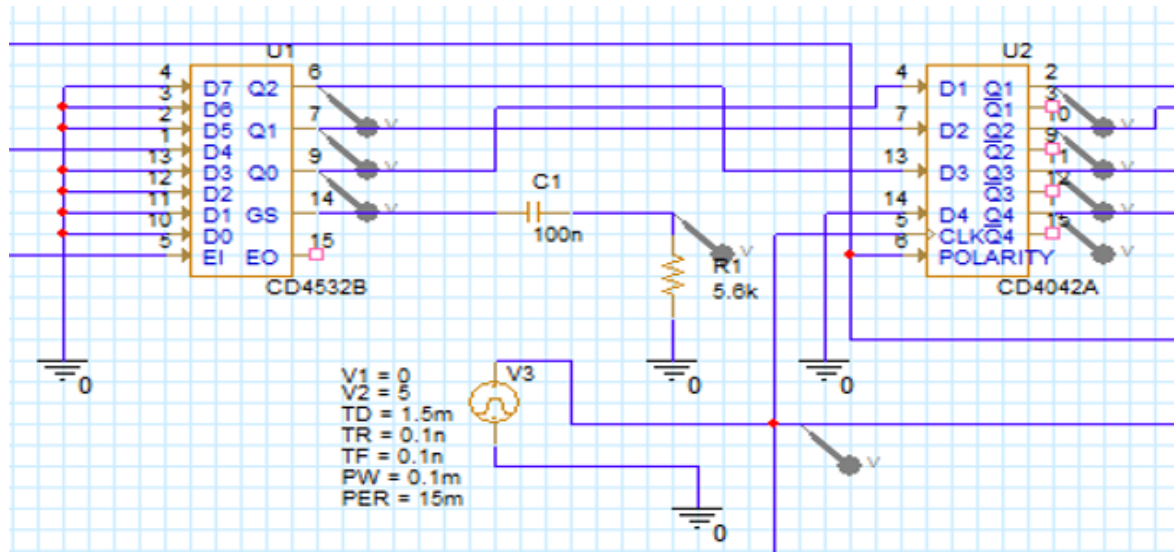


Elevator Control System Circuit

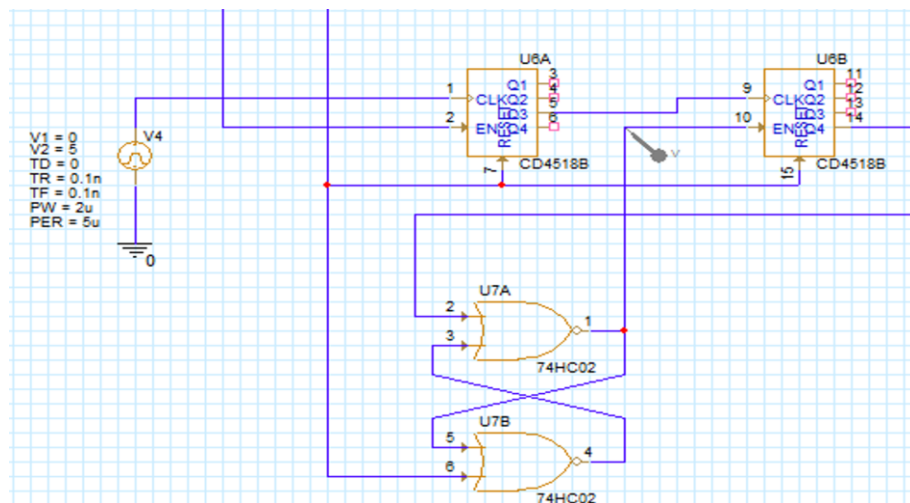*Multivibrator & 1/100분주기 - Pulse Signal 생성, Freq 조정




Elevator Control System Circuit

*Comparator & BCD U/D Counter

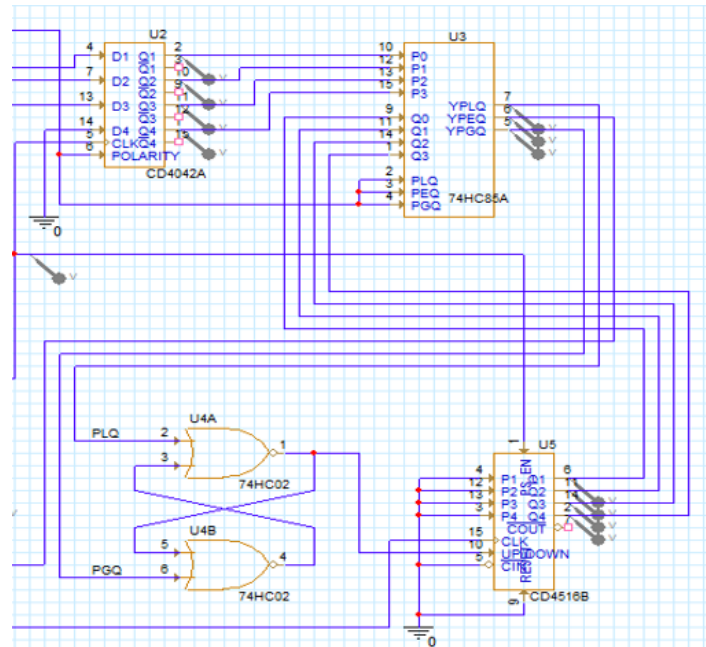

 Elevator Control System Circuit Simulation




*Transient Analysis 진행
- Run To Time : 15ms



*Encoder, Comparator, U/P Counter의 동작을 잘 나타내고 있음

Output and Display circuit

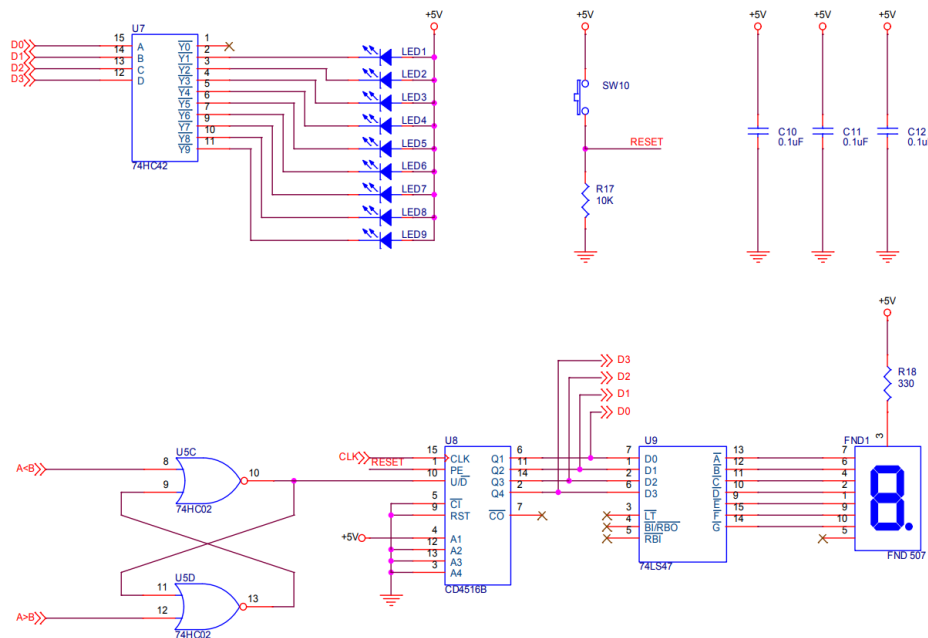

*LED 출력

- LED
- BCD to Decimal Decoder(74HC42)

*카운터 및 제어

- U/D Counter(CD4516B)
- NOR gate(74HC02)



*7 Segment 출력

- BCD to 7 Segment Decoder(74LS47)
- 7 Segment(FND1)

*Reset 회로

- SW10, R17

Diode Logic Circuits

  

*Diode On/ Off에 따른 출력전압 V_Y 관찰


*Diode를 활용하여 Logic Gate 구현 가능

5 Diode logic gates: (a) OR gate; (b) AND gate (in a positive-logic system).


동작 요구 사항[2]

출력 입력	Q0	Q1	Q2	Q3
SW1 ON	1	0	0	0
SW2 ON	0	1	0	0
SW3 ON	1	1	0	0
SW4 ON	0	0	1	0
SW5 ON	1	0	1	0
SW6 ON	0	1	1	0
SW7 ON	1	1	1	0
SW8 ON	0	0	0	1
SW9 ON	1	0	0	1

DIODE, TEST POINT Circuit

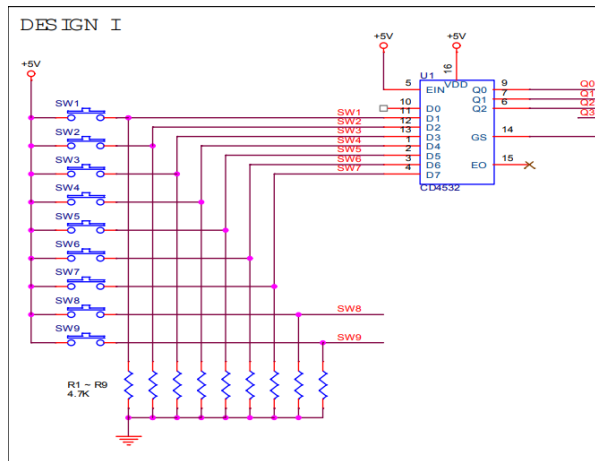


*주어진 회로

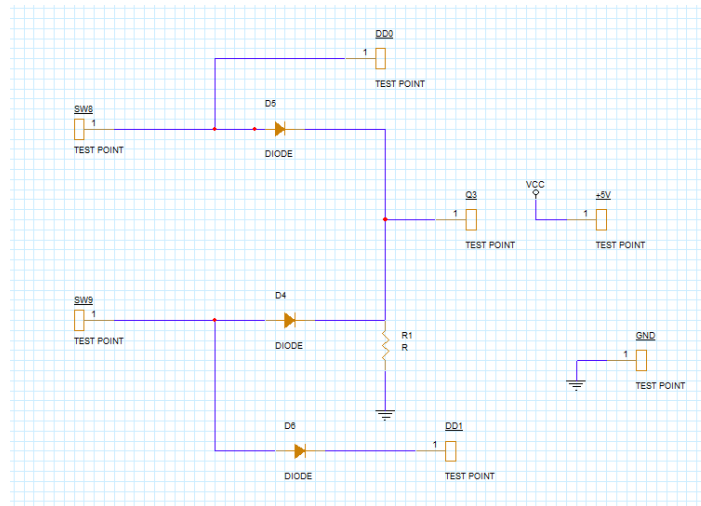


*실제 구현 회로

PCB Layout & Final Product

 


*PCB Editor

 


*실제 배선 위해 좌우 대칭 이미지 참고

PCB Layout & Final Product

 


*Real Product

Final Product

 


*전면부

 


*후면부

TEST

 

*TP1

 

*TP2